

## Fault Characteristics

21

(محدد عوض)

### Types of Faults:

- تشغيل الـ protection scheme واكتشاف الـ Fault condition يعقد بشكل كبير على خصائص الـ fault نفسه.
- بكل تأكيد: طبيعة الـ fault هي العامل الرئيسي في تحديد:

### \* Nature of Fault determines:

1. Magnitude of Fault Current.
2. Change in Magnitude of Voltages.
3. Change in phase angle Relationships.


في هذه (المقدمة سنرى): Different types of faults & their effects

### \* In this simple one-line-diagram:


عندنا Generator يغذي power  
عبر C.B و T.L

Load = 300 A

phase to Neutral Voltage = 21 kV

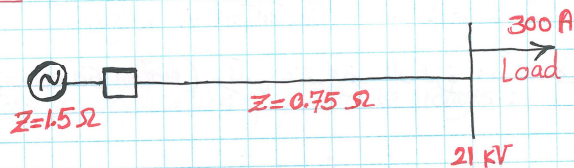

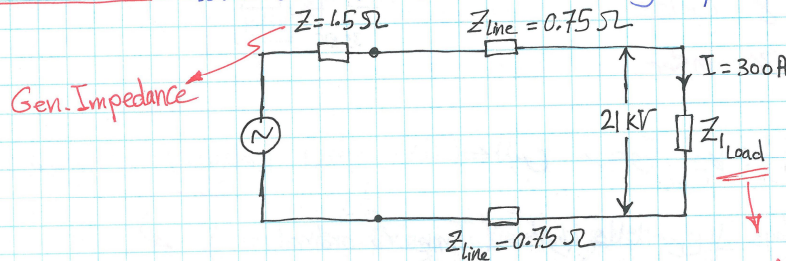For simplicity: let's draw the circuit as a single phase circuit:



حسبنا بما:

$$\frac{21 \text{ kV}}{300 \text{ A}} = 70 \Omega$$

- Load Impedance كبيرة إلى حد ما مقارنة بـ Gen. & Line Impedance

- Return line Impedance = 0.75 Ω أيضا.

- التيار 300 A يمر باستمرار في هذه الـ closed single phase circuit.


ماذا يحدث لو قمنا بإضافة Load آخر؟ (70 Ω أيضا ← بالطبع: مع التوازي)

$$\therefore I_{\text{total}} = 600 \text{ A}$$

- عند إضافة Load ← تقل الـ Load Impedance في هذه الحالة:

The equivalent impedance of these two loads:


$$Z_{\text{total}} = 35 \Omega$$

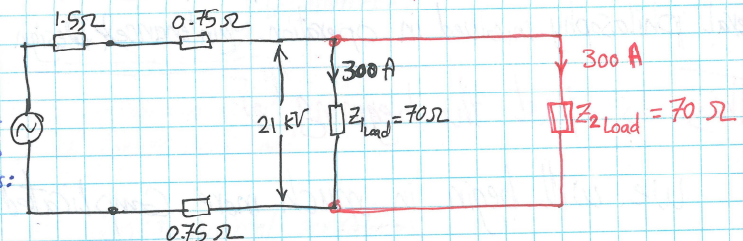



22

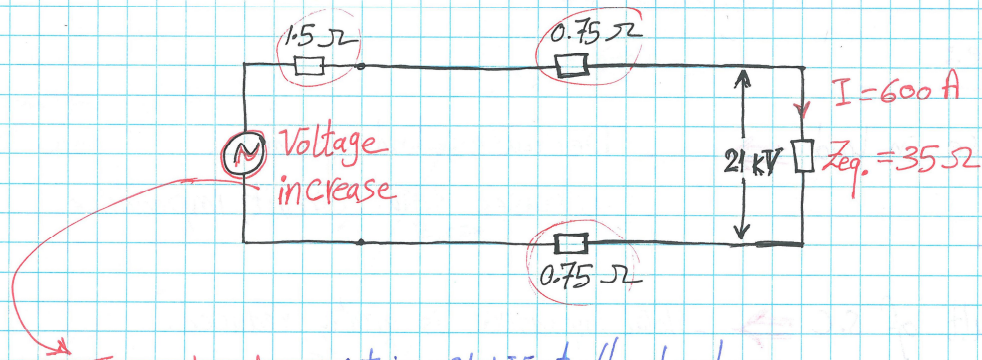كلما يزداد ال load يزداد جهد المولد slightly.




In order to maintain 21 kV at the Load

لأن ال voltage drop بين ال Gen. وال Load سينزد نتيجة لزيادة التيار  
 • للإبقاء على الجهد (21 kV) ثابتاً عند ال Load ← لابد من زيادة جهد ال Gen.

$$\text{Voltage Drop (V.D) between Gen. \& Load} = (1.5 + 0.75 + 0.75) \times 600 = 1.8 \text{ kV}$$

$$\therefore \text{Internal voltage at the Generator} = 21 + 1.8 = 22.8 \text{ kV}$$

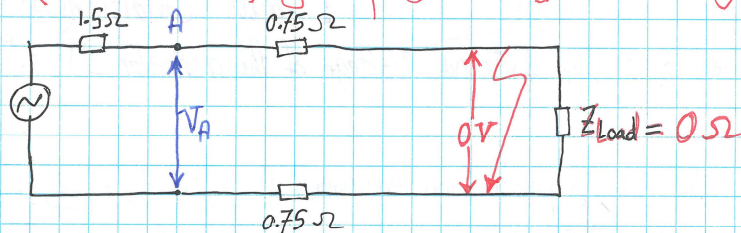دعونا نرى ماذا سيحدث لو تمّ عمل (Direct S.C) ← At the far end of the line



Ahmed Awad  
 ahmd1awd

Load Impedance تعيق إلى  $Z_{\text{Load}} = 0 \Omega$

التيار الذي سيمر خلال هذه الدائرة:

$$I = \frac{V_{\text{gen.}}}{Z_{\text{total}}} = \frac{22.8 \text{ kV}}{3 \Omega} = 7600 \text{ A}$$

تغيّر كبير جداً في (Magnitude of Current) من 600 A إلى 7600 A

وماذا عن الجهد؟

لو اعتبرنا أن ال S.C ليس له Impedance فائياً ( $Z = 0 \Omega$ )

الجهود عليه = 0 V

وعند النقطة (A) عند بداية الخط ← الجهد سيكون كالتالي:

$$V_A = \text{The internal generator Voltage} - \text{V.D across Gen. Impedance.}$$

$$= 22.8 \text{ kV} - (7600 \text{ A} \times 1.5 \Omega)$$

$$= 11.4 \text{ kV}$$

نحن نعلم عملياً أن الموضوع معقد أكثر من هذا

We have 3 phases to worry about & moreover:

Then, Impedances may be at different angles & therefore,

will have to be added vectorially.



but, The Conclusions are very clear:

1st Note:

- Increase in load  $\Rightarrow$
- Decreases load impedance.
  - Decreases total circuit impedance.

2nd Note:

- As a result of s.c  $\Rightarrow$
- Total impedance is greatly reduced.
  - Increase in current circulating in the system is dramatic.

© AHMED AWAD


- (في المثال: زات حوالي 12 ضعف)
- The voltage across the s.c fall to 0 v. (or-at least- very low value)
- Also, The voltage across the total line decreases.

\* عند دراسة Fault Conditions :

نعتبر دائما أن ال Internal Voltage of the generator يظل ثابتًا Constant وهذا بناءً على :

- الوقت المستغرق حتى تقوم ال protection equipment بإزالة ال fault = صغير جدًا.
- عملية : من الصواب أن ال Generator Automatic Control يمكن حاول زيادة ال Generator Internal Voltage لتعويض بعضًا من ال voltage drop down stream ومع ذلك : هذا سيستغرق بعض ال seconds.
- ولذلك : لا يتعارض مع تشغيل ال protection Relays ولا مع دراستنا ل fault c/c's

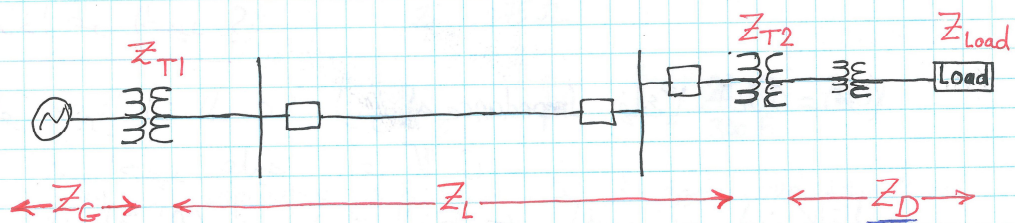- لنتحرك خطوة ونأخذ في الاعتبار : Magnitude & phase angle
- هذا SLD آخر ؛ ولكن هذه المرة : More Complicated system




Total distribution circuit including dist. transform

« All  $Z$ 's are line-to-Neutral »

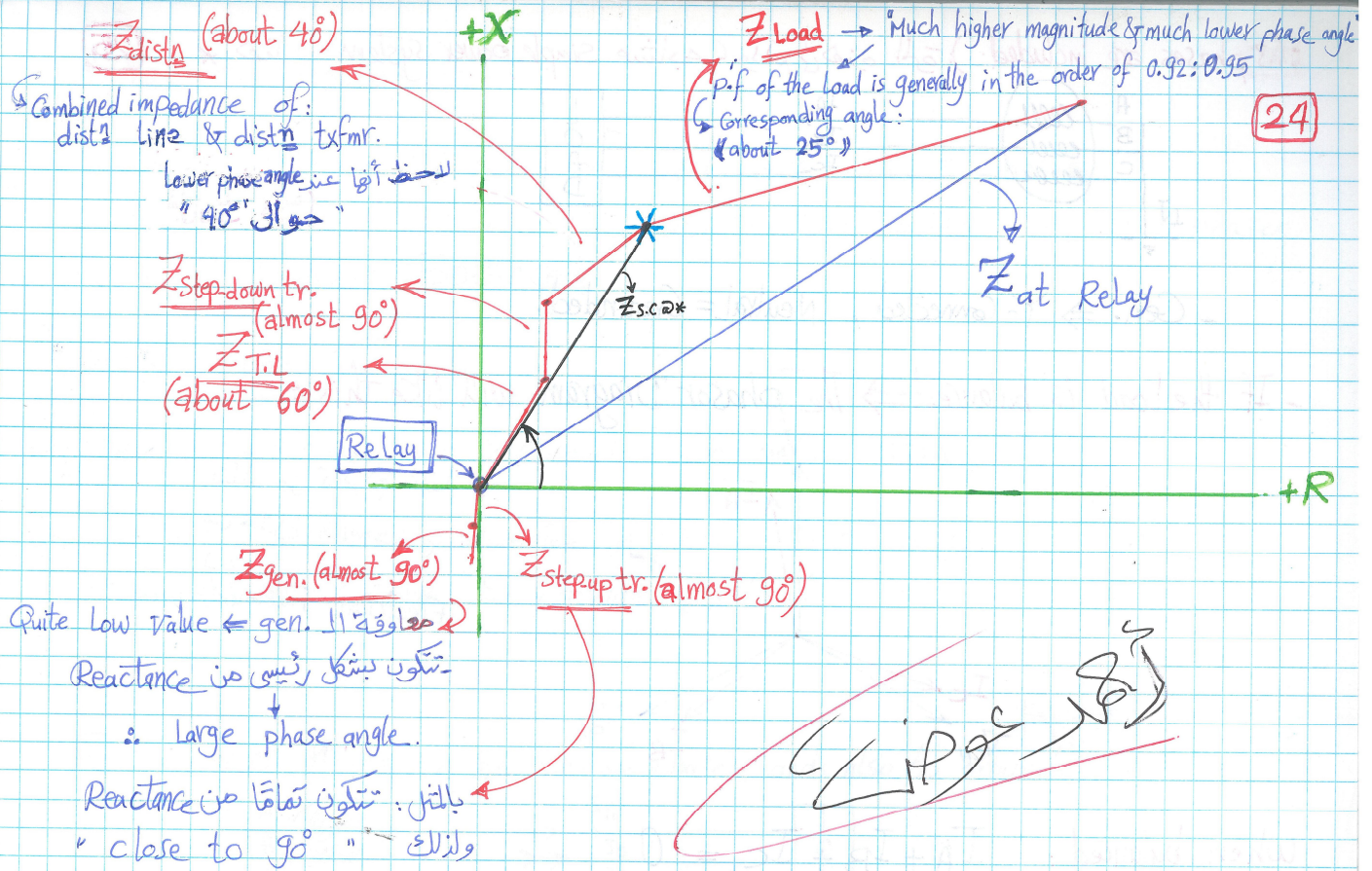Now, let's plot Resistance/Reactance Diagram (Impedance) as seen by (A Relay located after step-up transformer).





\* الخط الأزرق يمثل: Total impedance of the Circuit.

\* لو في S.C قريب من الحمل (عند \* على الرسم):

تستطيع أن ترى أنه سيكون هناك Dramatic decrease في Impedance ولكن phase angle ← it's phase angle increase considerably.

- لو ال fault أصبح أقرب لل Source:

The Impedance → is much less  
Consequently, The Fault Current → will be much higher.

- من المهم أن نتذكر أن ال Generator ينقسم له ال Impedance الخاصة به.


→ limits the magnitude of fault current even for a s.c on generator terminals.

بالتأكيد: لابد من إزالة S.C بسرعة لتجنب Serious damage.

المثال الذي ننظر إليه بسيط جداً، لأننا لم نأخذ في الاعتبار 3 phase system.




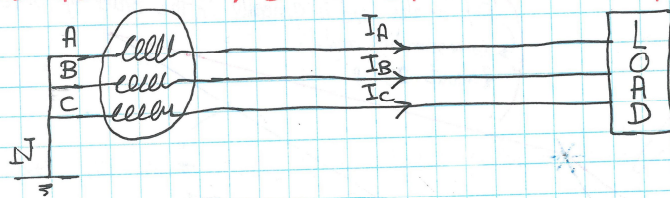25 \* هذا simple power system مشابه ولكن في هذه المرة (3 phases are included):



- Gen.  $\Rightarrow$  Y-Connected, Neutral = Grounded.

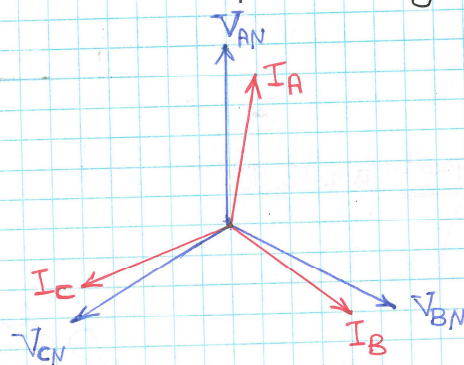- If the load is balanced  $\Rightarrow$  The phasor Diagram will like this:



مؤكد من تذكركم لهذا  
من خلال دراستكم  
Electrical Fundamentals.

When balanced:  $I_A + I_B + I_C = 0$

ومع ذلك: لو حصل Fault في هذا الـ system  
Considerable Imbalance

What types of Fault Can occur?

\* the most Common are:

- 1 3 phase.
- 2 3 phase to Ground.
- 3 phase to phase.
- 4 phase to phase to Ground.
- 5 Single phase to Ground.

3 phase Fault

3 phases (A, B, C)  $\Rightarrow$  Connected together at the fault location.

$\Downarrow$   
very heavy current will flow through the conductors.

but, The system will still Balanced.



26

### 3 phase to Ground Fault


- Considered to be the same as a S.C across all 3 phases.
- The Voltage at the fault is reduced to close to zero on all 3 phases.
- & It remains Balanced

### phase to phase Fault

- There is a S.C between 2 conductors only (say: B & C).
- Heavy fault current circulates in phases B & C only.
- phase (A) can continue to provide its load.
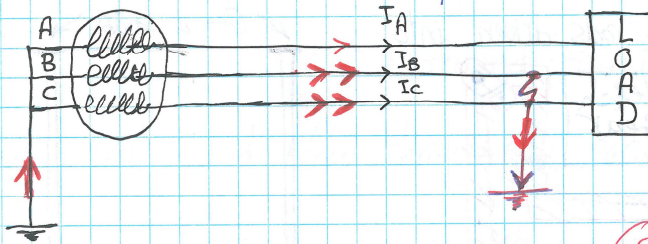
### phase to phase to Ground Fault

Fault current flows in the shorted phases and also to ground.




© Ahmed Awad  
ahmad1awad@gmail.com
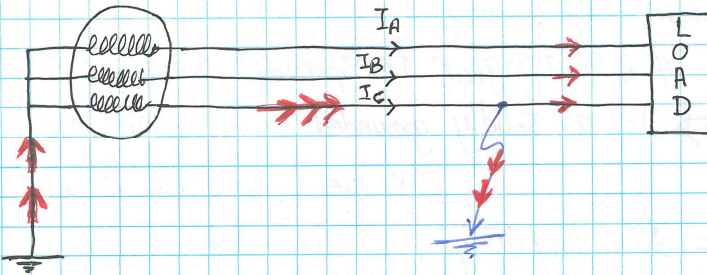
### Single phase to Ground Fault

- 95% of faults on the power system are single phase to ground.
- The load will continue to be supplied by all 3 phases but, there will be a heavy flow of current to ground from the faulted phase.

This will circulate back & return up the solidly grounded neutral to the generator.



قبل أن نذهب لدراسة تأثيرات هذه الأعطال في مزيد من التفاصيل

نأخذ Break



## System Grounding

(مخرجون)

في الأجزاء السابقة : قلنا أن : The Neutral of the power source ← Solidly grounded

هذا مهم للتزويد : path حتى يمر ال Fault Current  
وهذا ال Flow يمكن ال Relays من اكتشاف وجود ال Ground Fault



Actually: Not all systems are solidly grounded.

let's look a little closer to common utility practice in Grounding.
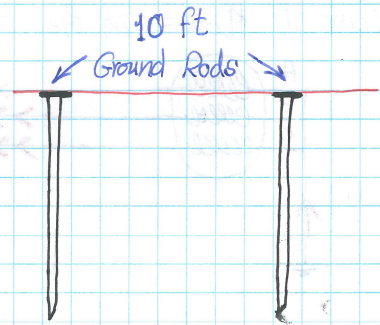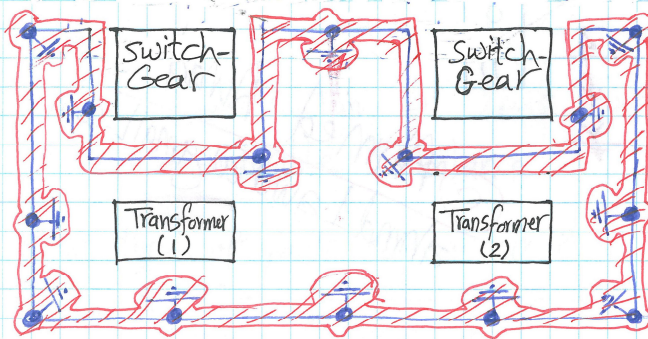
### Station Grounds

\* what is the nature of this ground ?

- All power system installations such as : power stations & sub-stations are build on Ground Grids.



\* هذه الشبكة (Ground Grid) تتكون من (metal rods) مزروعة في الأرض

على مسافة معينة ، ويتم توصيلها بـ (Metallic mesh mat).

ونتيجة لذلك : كل هذه المنطقة (الظللة بالأحمر) ← At the same ground potential

والسبب الرئيسي لهذا هو : Safety

- The external metallic frame of (switchgear, transformers, substation structure, motors, relay panels, ...) ⇒ are all solidly grounded to the ground mat.

\* كم على حذر من الذي :

في sub-stations : Grounding strap ← لها considerable current carrying capacity

→ To provide an easy path for flow of the stray current or fault current to ground.

\* The potential of framework throughout the area is at the same ground potential

So, providing Safety for personnel working in & around the equipment.

Even: Secondary wiring (for example : CTs & VTs) should be grounded →




to Discharge any electrostatic potential.

28

من المهم جدًا أن نتذكر أن هذه الدوائر يجب أن تُؤرض من نقطة واحدة فقط.

For example:

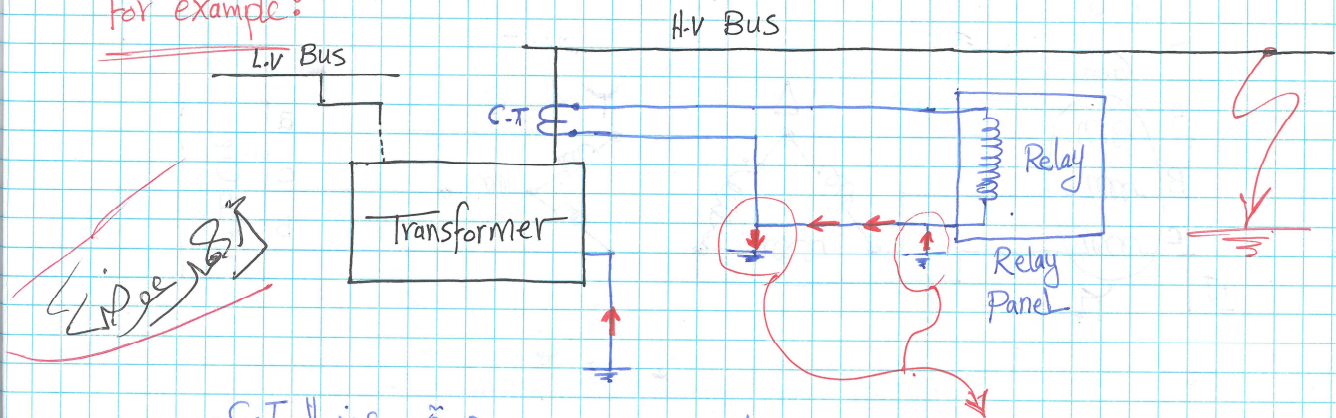

نفترض أن CT Secondary تم تأريضه مرتين مرة عند C.T. مرة عند Relay panel.

The secondary wiring provides a path in parallel with the grounding mat.

دعوني: لو حصل (Ground Fault)

Heavy fault current could flow through the secondary wiring

Thereby, causing damage to the secondary wiring & Also, probable mis-operation of relaying equipment.


\* عندما يكون تأريض الـ power system مطلوبًا ← يتحقق ذلك بتوصيل (The neutral of the source voltage) بالـ (Ground mat).  
- في هذا الـ (Simple arrangement)

Gen. - 15 kV line

The neutral point of the gen. → Connected solidly to the ground mat at the power station.

lines (single-phase-to-ground fault) على أحد الـ lines (مفترق: نتيجة لـ defect of insulator)

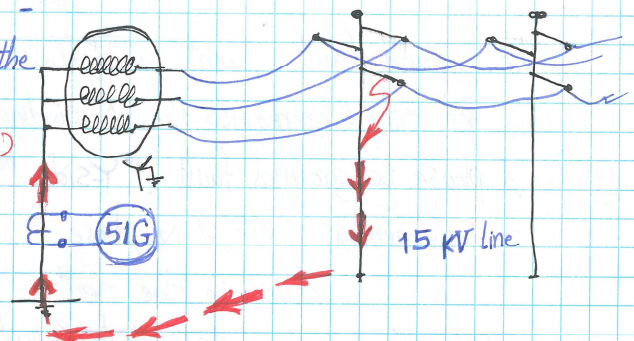The fault current will run down the tower structure into the ground and Return through the ground to the ground mat of the power station.




From here: The fault current will flow back into the gen. neutral so, providing a complete path for circulation.

A.C.T is usually connected in the gen. neutral with the secondary feeding a Time O.C Relay.

This ground relay 51G will need to be co-ordinated with other protection devices on the generator & the line.




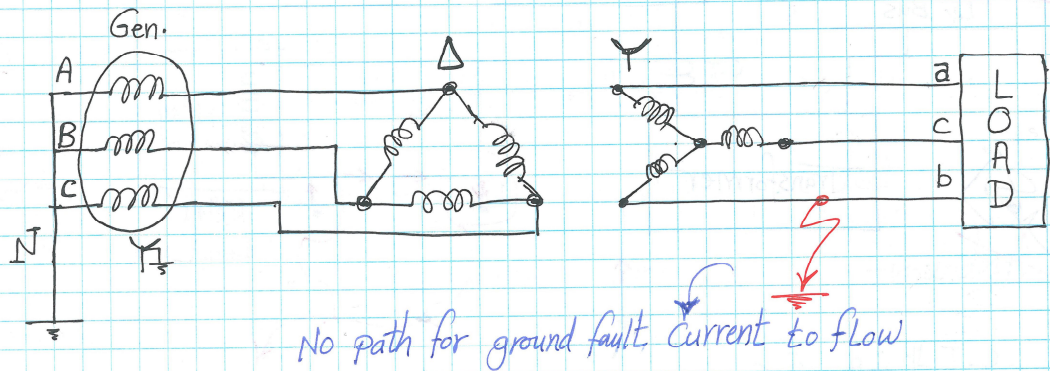
والآن : دعونا ننظر إلى حالة أكثر شيوعاً عندما يكون لدينا (Generator)  $\Delta$ -Y step-up transformer قريباً من (جربش):  
 Y-side  $\Rightarrow$  ungrounded  $\&$  The fault on the secondary.



- There is no path in the transformer H.V. windings for ground fault current to flow.  
 Therefore, the fault will have no effect on generator or T.L. currents.

with the Y-side = grounded:

(ملاحظة)

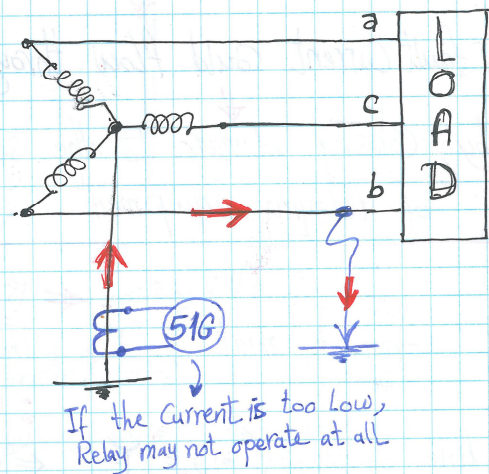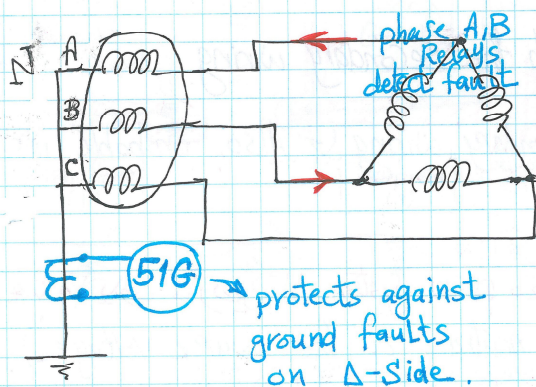

\* The ground fault current would flow in the faulted phase of the Y-winding & will be transformed into the  $\Delta$ -winding as shown.

Note: A phase to ground fault at Y-side manifest itself as A phase-to-phase fault from the  $\Delta$ -side.

Thus: Generator phase A & phase B Relays could detect the fault as could an O.C Relay in the neutral of the transformer.

\* An O.C Relay on the neutral of the generator will protect against ground faults on the  $\Delta$ -side of the transformer.

Note: (51G on Y-side)

If detect the level of fault current is too low  $\Rightarrow$  this relay may not operate at all.




but: After another path is provided:

30

For example: with H.V T.L  $\Rightarrow$  The steel towers are connected together at the top by a bare ground wires or sky wires (أعلى حافة على حافة H.V tower ← سلك غير مغزول على حافة)

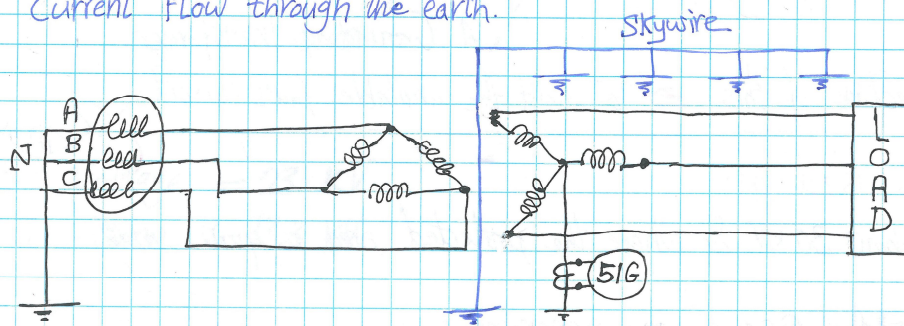$\hookrightarrow$  This ground wire goes back to the substation structure which is of coarse-grounded to the mat. subsequently, the ground wire provides a parallel path to current flow through the earth.



Similarly: on 4-wire distn system:

© Ahmed Awad

The neutral (4th wire)  $\Rightarrow$  is usually grounded.

$\&$  This of coarse- provides an excellent path for ground fault current flow.

\* أنا متأكد أنك - بالفعل - تفكرون :

$\hookrightarrow$  Where is the path for ground fault current flow when the transformer secondary is  $\Delta$ -connected?

There is No Neutral for grounding.

$\therefore$  A Neutral point  $\Rightarrow$  must be provided.

$\&$  It's quite usual to connect

a (Grounding Transformer) as shown here.

\* The transformer works on 1:1 ratio


with the primary & secondary is connected together in a ZigZag arrangement.

Here: we see the circuit diagram for this connection:

\* (A) primary winding is connected in series with

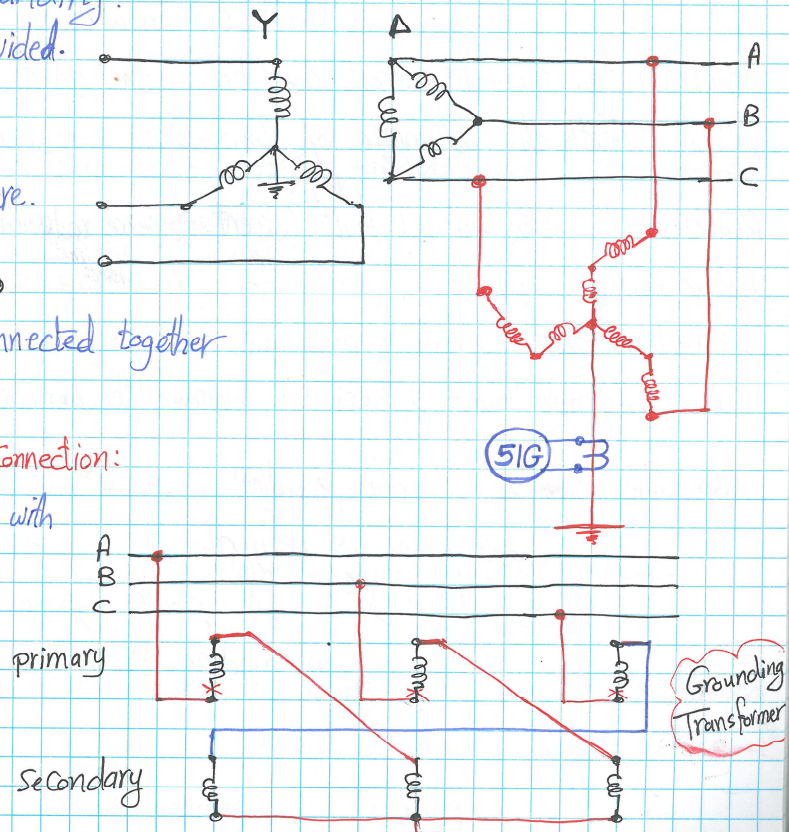(b) secondary & so on.

$\Downarrow$   
This allows (only ground fault current) to path through.





08

نحن أنشأنا على أنه (In utility practice):

3

- The equipment is usually solidly grounded at voltages above 40 kV.
- At lower voltages: Sometimes, equipment is grounded through an impedance to limit fault current.

→ An example is: The generator neutral:

- The impedance may be in the form of:
  - A Resistance.
  - A Reactor.
  - A Grounding Transformer.

The main objective of this ⇒ To limit the available fault current.


This method is used in:

systems up to about 30 kV & where the protected area is quite small.

For example: In the case of the generator:

We are protecting against a ground fault within:

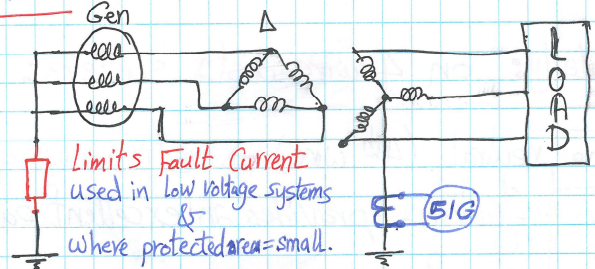1. the generator itself.
- or 2. The short line (Cable or Bus) to the transformer.



لا عطاء في فكرة عم (The order of magnitude):

The grounding impedance may be sized to limit the magnitude of fault current to (Say: 20 A) ⇒ This is far less than will be in the case of solidly grounded neutral where the fault current could be in the order of (Say: 4000 A).

\* Then, with the advantage of Impedance Grounding

Reducing the magnitude of fault current ⇒ we're reducing the amount of damage that it can do.

For example: Suppose a ground fault is in the generator winding itself:

- very high fault current & resultant arc jumping from the winding to stator laminations will probably burn & seriously damage the generator.

(specific examples of impedance grounding):

but, one point is very clear:

عند العمل على ال power system لابد أن تكون على وعي كافٍ  
بهذه الأنواع المختلفة من ال grounding.




32

\* There is yet one another system that we must mention:

where: There is No grounding at all applied.

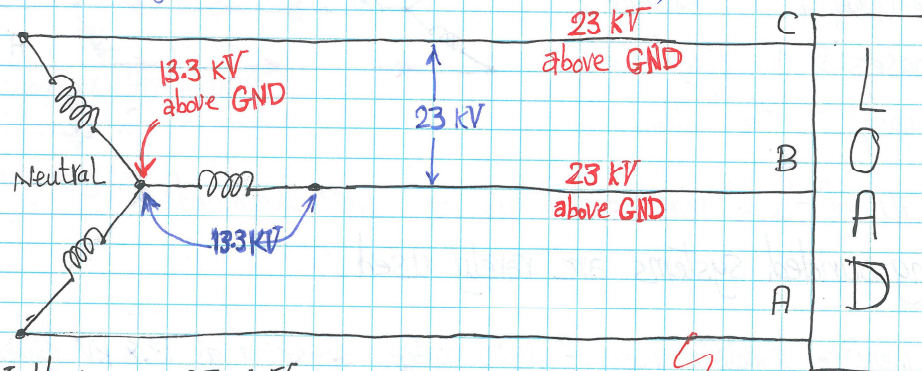→ إلى هذه الحالة: (3 phase dist. line) (ungrounded Y-connected secondary) من



L-L Voltage = 23 kV

L-N Voltage = 13.3 kV

→ So, the insulators & spacing of the conductors (العزل، والمسافات بين الموصلات على الأبراج) will be designed for (say: 15 kV).

Now: Suppose: Solidly ground Fault occur on Line (A).

- Reducing this line voltage-to-ground potential. ( $V_{AN}$ ).

∴ The potential of the neutral will rise to (13.3 kV)

& The line-to-ground Voltage on lines (B & C) increases to (23 kV)

This will greatly stress & possibly damage the line & equipment insulation.

In fact: where ungrounded systems are used

It's normal to increase the level of insulation to withstand -at least- line to line Voltage.

but: why would anybody want to render system ungrounded?

← أحد الأسباب To ensure Continuity of Supply

For example: An industrial installation which must have minimum outage.

→ في هذه الحالة: لو حصل (ground) على جزء واحد من الـ system (على phase A) (ملاحظة)

→ No tripping will occur & power supply will Continue.

→ The 3 phases will Continue to feed the Load & retain the normal phase relationships.

However, This method presents several possible hazards:

1<sup>st</sup>: At the fault location: we have a live conductor coming in the contact with ground which may be accessible to personnel. Moreover, There may be an arc present which if not interrupted will Cause serious damage by burning.




- Another problem becomes evident:

33

- If a second ground occurred on another point on the system (say: on another phase)

في هذه الحالة:

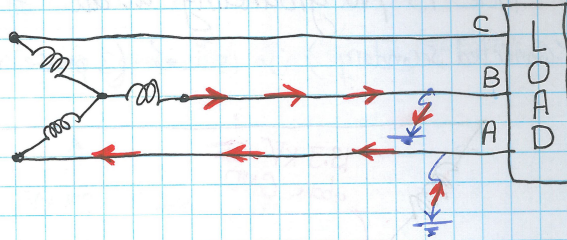we have effectively a S.C between the two phases & this could cause a serious upset to the system.




For all of these reasons that we have just explained:

« Ungrounded systems are rarely used »

However, There're sometimes a use of dist<sup>n</sup> system operating at 13.8 kV connected in  $\Delta$ , & therefore, No accessible neutral point.

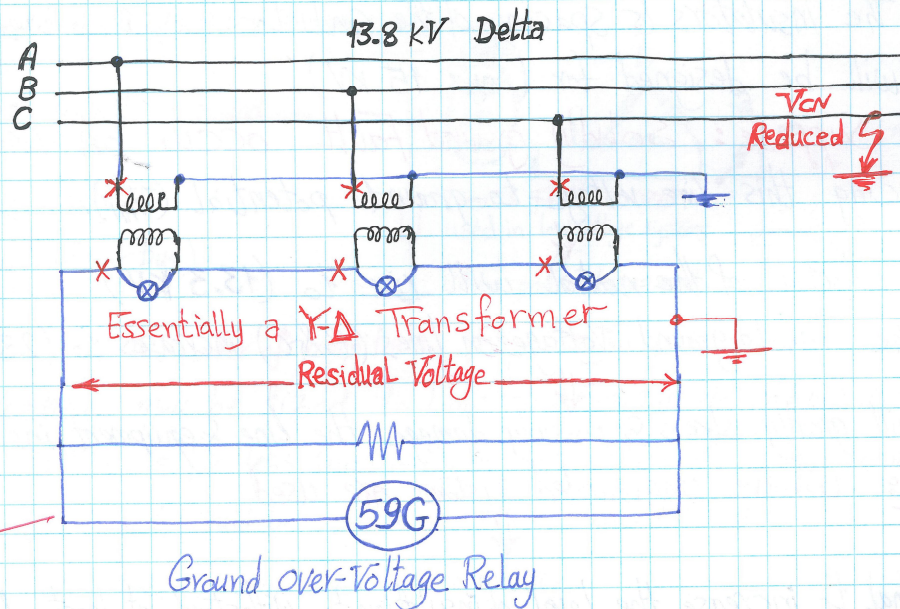In this case: Grounding detection equipment is usually installed as shown here.



© Ahmed Awad

Ground over-Voltage Relay

\* Y-Connected primary  $\Rightarrow$  provides (Neutral) for the delta system & this is solidly grounded.

\*  $\Delta$ -Secondary  $\Rightarrow$  Connected in series (This is called a Broken Delta).

- one side is grounded like this. (بالأرض : ع المين)

- The other feeds a Ground over-Voltage Relay.

- If no fault exists  $\Rightarrow$  There is negligible voltage across the relay

لأن الجهود المنتجة في ملفات الثانوي = متزنة فيلغ بعضها بعضاً.

- في حالة حدوث ground fault على أحد ال lines : (مثال على (phase c):

The voltage to ground ( $V_{cn}$ ) on that phase is reduced.

$\hookrightarrow$  This reduce the voltage across the primary of that phase.

$\hookrightarrow$  This will cause a reduction of voltage on the associated secondary

hence, a residual voltage will appear across the ground over-voltage relay to cause operation.



34

\* بالإضافة إلى ذلك :

(Across each secondary) ← (Indication Lamps) وضع

which particular phase is grounded. ← indication تعطي

The Methods of Grounding والآن عند هذه النقطة: لنلخص باختصار

### \* Solid grounding:

- This is the case with most utility systems above 40 kV.

### \* Impedance grounding:

- Generators may be grounded through an impedance so as to limit the magnitude of fault current.

### \* Non-grounded systems:

- Sometimes used in industry or a continuous power supply is required.

- Distribution systems are sometimes not grounded.

↳ In this case: Ground Fault Detection Equipment must be installed.

\* Delta systems: Can be grounded with Grounding Transformers.

### \* Safety Grounding: is essential

All equipment in power stations, sub-stations, switch-yards & so on must be solidly connected to the ground mat.

## Fault phasor Diagrams

(مخرجون)

\* عندما قمنا مبكراً بفحص الأنواع المختلفة من الـ faults والتي تحدث على الـ power system :

- من الممكن أن يحدث أي واحد من هذه الـ faults في equipment مثل :

- Transformers. - Generators. - Circuit Breakers.

- ولكن تحدث الـ faults أكثر على : Transmission & Distribution lines

↳ As They are more exposed.

➔ Now: let's take a closer look at The effects of these different types of faults:


➔ To do this ⇒ we need to study the associated phasor Diagrams.



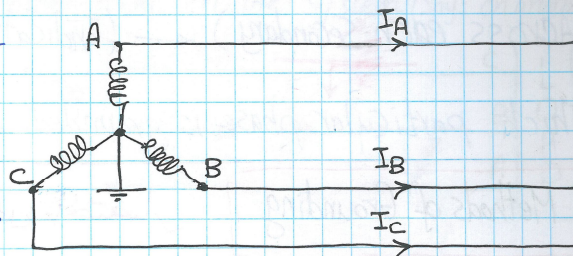
### 35) هنا نرى: Simple 3 phase system functioning under normal balanced conditions

- تم تبسيط الدائرة من خلال حذف:
- Transformers.
- Circuit breakers.

- Neutral  $\Rightarrow$  Solidly grounded in order to anchor the system Voltage.



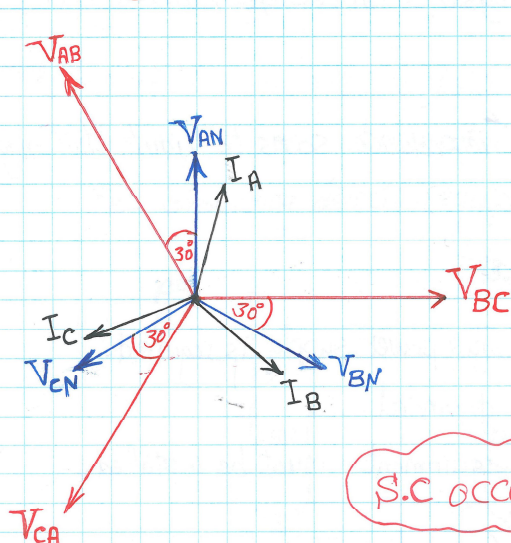- \* This phasor diagram shows phase relationships & magnitude of (L-N) Voltages.
- (L-L) Voltages are also shown.




لاحظ:  
( $V_{AB}$ ) يسبق ( $V_{AN}$ )  $(30^\circ)$   
والمثل  $\leftarrow$  The other phase

هذا تعلمناه - بالفعل - في السابق.

دعونا نرى ماذا سيحدث لو:

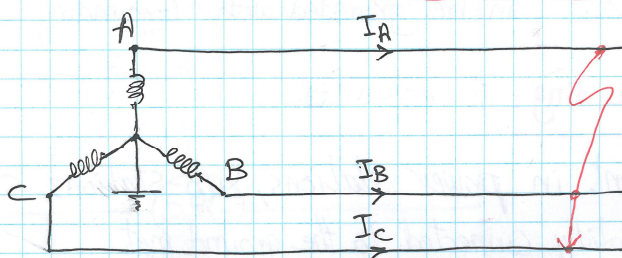S.C occurs across all 3 phases at the end of the line



Referring to the phasor diagram:

- We see Conditions at the fault Location


\* دراسة هذا fault: It's usual to consider that there is zero load current on the system.

So, only fault currents are indicated.

\* Line Voltages: drastically reduced but, they still maintain the same phase relationship.

\* System: is still balanced.

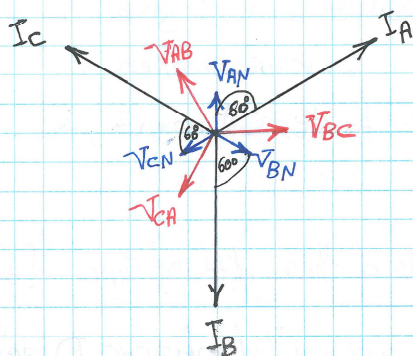\* Line Currents:   
 Magnitude: increases greatly.   
 phase: It's lagging by approximately  $60^\circ$  on its respective phase voltage



This set of phasors also represents:   
 « 3 phase to ground fault »

why?



Angle is determined by the nature of the system impedance to the fault. (36)

↳ That is: (Generator + Line) Impedances.

Line Impedance: pre-determines & for:

115 kV T-L  $\Rightarrow$  This is usually about  $60^\circ$ .

HV T-L  $\geq 230$  kV  $\Rightarrow$  may have impedance angle as high as  $85^\circ$ .

Conversely:

LV Distribution Lines  $\Rightarrow$  usually have a line impedance angle of about  $50^\circ$ .

### Conditions of phase to phase fault

والآن دعونا ننقل لنرى:


S.C between (B & C) lines: في هذه الحالة:

- لموضع Voltmeter بين Line B و Line C سيجد أن:

Voltage  $\rightarrow$  much lower than normal.

والنقل:  $(V_{BN}, V_{CN})$  will be lower

- Phasor diagram يوضح ذلك:

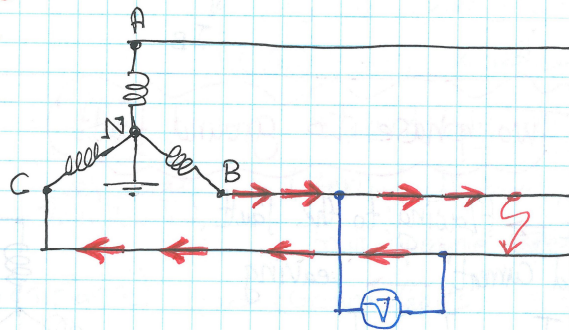

- S.C drastically reduces  $(V_{BC})$ .

This reduces phase voltages  $(V_{BN}, V_{CN})$  & the angle between them to less than  $(120^\circ)$

هذا يؤدي إلى تغير في phase relationship  $V_{AB}$

هو الفرق بين  $(V_{AN})$  و  $(V_{BN})$


$V_{AB} = \text{جمع اتجاهي } [(-V_{BN}) + V_{AN}]$

بتنفيذ هذا الجمع وطرح  $(V_{BN})$  من  $(V_{AN})$  اتجاهياً نجد أن:

- moves back in phase angle  $V_{AB}$  And now:

Leads  $(V_{AN})$  by less than  $30^\circ$

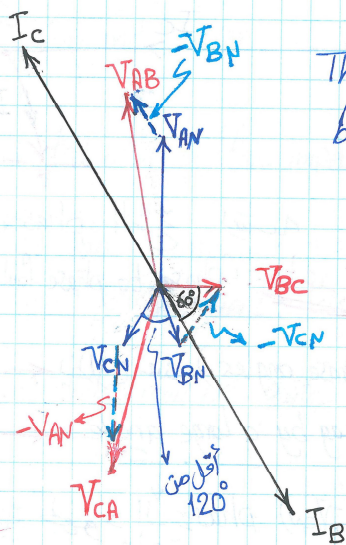- The magnitude of  $(V_{AB})$  is also reduced slightly.



تغير عوادي

We consider this (Phase to phase fault) has seriously distorted our previously balanced conditions.

\* دعونا ننظر إلى (Line Currents):


\* لأننا نفرض Zero Load  $I_A = 0$

\*  $I_B$  is feeding the fault & this will be lag by approximately  $60^\circ$  on Voltage  $(V_{BC})$ .

\*  $I_B$  يمر من خلال S.C ويخرج عبر Line (C) (وذلك لأن  $I_C = I_B$  in magnitude) ولكن عكس الاتجاه (عند  $I_C$  angle  $180^\circ$  عن  $I_B$ )



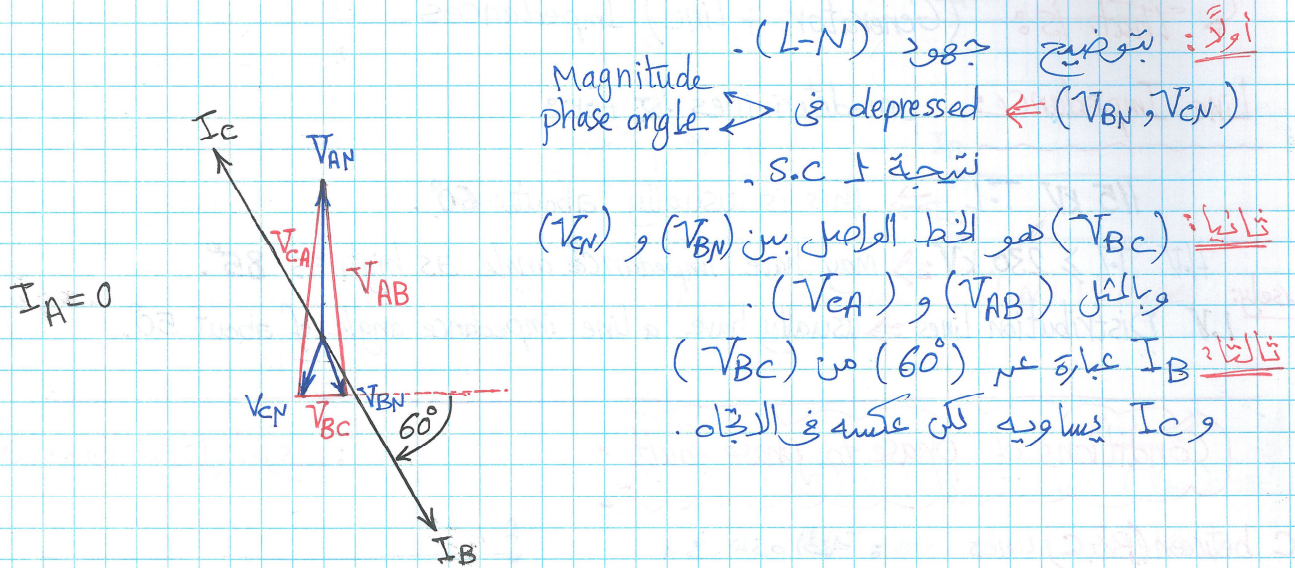37 \* يوجد طريقة أسهل لتكوين هذا ال phasor diagram كالآتي:




### Two phase to ground Fault


$I_B$  &  $I_C \rightarrow$  Flowing to the fault.

$I_G$  "Ground Current"  $\rightarrow$  Leaving

Thus:  $I_G = I_B + I_C$

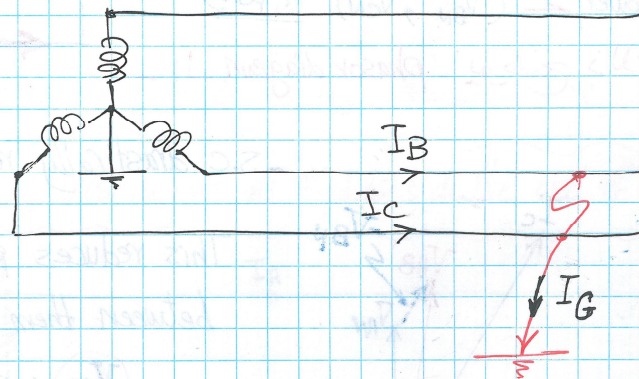

⊙ Ahmed Awad

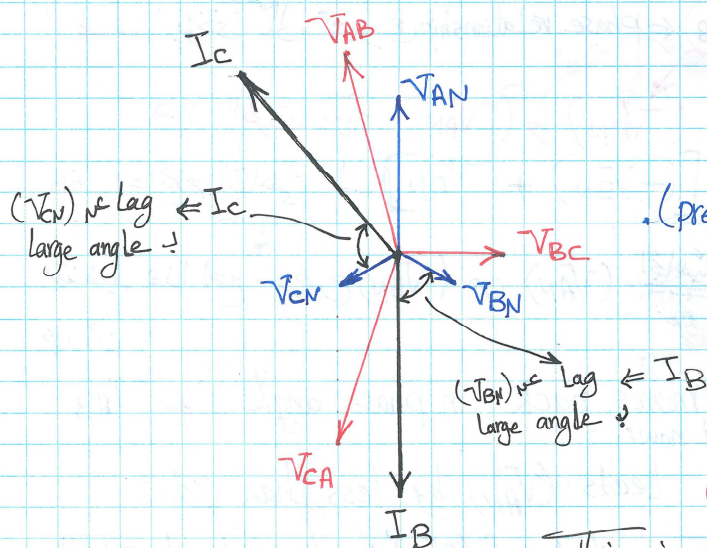

ال phasor diagram الناتج يشبه  
الناتج عن (phase to phase fault) طاعة:

$(V_{BN}, V_{CN})$   $\leftarrow$  يظلان عند (pre-fault phase angles).  
التيارات  $(I_B, I_C)$   $\leftarrow$  Lag by a large angle

بالنسبة لجهود ال phases  $(V_{BN}, V_{CN})$  يتأخرون


This is complicated by the fact that  
Some fault Current is flowing to the ground.




38
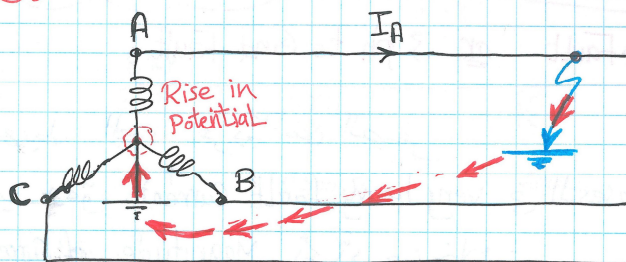
## Single phase to ground fault

كما في المثال السابق:  
 Load Current = Zero  
 $\therefore I_B \text{ \& } I_C = \text{Zero}$   
 They are not shown.



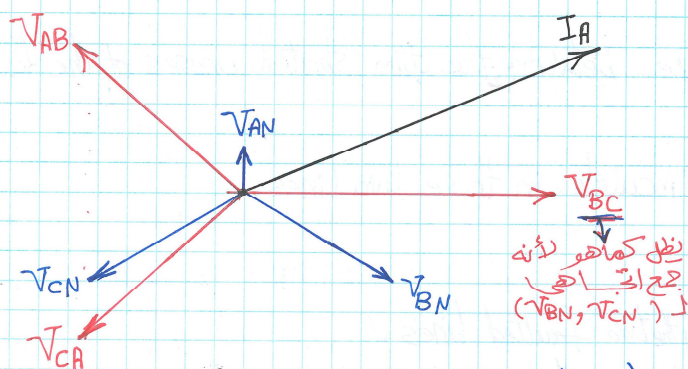\*  $V_{BC}$  يظل Normal، وكذلك  $(V_{BN})$  و  $(V_{CN})$ .



هذان يثبت في  $(V_{AB})$  و  $(V_{CA})$   
 حيث يظل الجهد في هاتين المراتبتين  
 نتيجة لانخفاض الجهد على phase A  $(V_{AN})$ .

drastically reduced  
 معكم يربط إلى (Zero)  
 fault impedance = Zero لو

وكن: عادة (Ground faults) تتوى (some resistance)  
 ولذلك يظل هناك small Voltage على phase A.

\* Ground Current  $\Rightarrow$  will be high.

As it is limited only by (the impedance of the line + Return path to the grounded neutral).

\* The Flow of fault Current through the ground path will actually cause a voltage drop & Consequent: Rise in the potential of the neutral at the source.

This potential shift may be quite small depending on the actual grounding arrangements.

أهم ملاحظات

\* لرسم phasor diagrams:

ملاحظ:

- ① يتم رسم (phase Voltages)
- ② (Line Voltages) يتم رسمها بجمع اتجاهي لـ (phase Voltages).
- ③ التيارات يتم رسمها منسوبة إلى (phase Voltages) مع مراعاة:

- العلاقة بينها وبين بعضها البعض.
- زاوية التيار بالنسبة لـ (phase Voltage)
- بناءً على Fault Impedance.



39

(أنواع عيوب)

## Types of Faults &amp; Main effects

ملخص

3 ph. Fault or 3 ph. to Gnd Fault

- عند ال Fault location ← يهبط الجهد قريباً من الصفر.
- يتدفق very heavy fault current في ال 3 phases.
- كما في كل الحالات ← Magnitude of current يُحدَّد من خلال:  
total impedance of the Circuit + impedance of the fault.

Ph. to Ph. Fault

- The magnitude of the voltage between the two shorted phases at the fault will fall close to Zero.
- A Heavy fault Current will circulate in those two lines.

ph. to ph. to Gnd Fault

- The voltage will fall in the two faulted lines.
- A Heavy Current will circulate in these two lines & also to ground.

Single ph. to Gnd Fault

- The voltage of the faulted line to ground will fall close to Zero at the fault location.
- Heavy fault Current will circulate through this line & return through the earth to the grounded neutral.

\* The resistance of the fault itself → important part in determining the value of the fault Current.

There may be insufficient fault Current flowing ← في حالة أنها (Very high)   
 to operate the relays.

\* كل ال Faults التي ذكرناها تتعلق بـ S.C (Short Circuit)   
 ← يوجد Abnormal Conditions أخرى ناجمة عن O.C (Open Circuit) ولكنها أقل شيوعاً   
 على حد كبير.   
 \* لننظر إلى مقال:

لو one phase ← open circuited

في هذه الحالة: نـ نقدم بالاطلاع على ما يسمى بـ: « FerroResonance »   
 أنتم تتذكرون من دراستكم Electrical Fundamentals أن المصطلح "Resonance"

يشير إلى Combination من (Inductance & Capacitance) والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاعات extremely high Voltage Levels.



For example: Look at this simple series circuit

40

- Resistance of this particular circuit  $\rightarrow$  negligible.

$\therefore$  Total impedance of the circuit:


$$Z = 2400 \Omega - 1600 \Omega = 800 \Omega$$

Remember:

Capacitance & Inductance have opposing effects.

$$\therefore I = \frac{8000 \text{ V}}{800 \Omega} = 10 \text{ A}$$

© AHMED AWAD

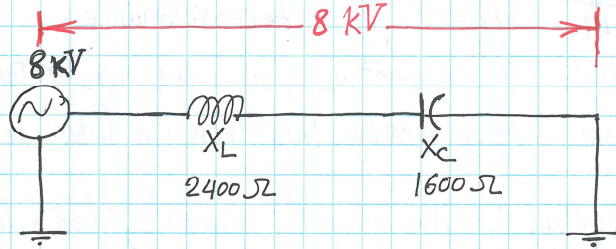

$\therefore$  Voltage across  $X_L = 10 \text{ A} \times 2400 \Omega = 24 \text{ kV}$

- Voltage across  $X_C = 10 \text{ A} \times 1600 \Omega = 16 \text{ kV}$  وبالمنزلة

بالرغم من أن (8 kV) فقط هي المطبقة على total circuit يوجد Very high Voltage على individual parts of the circuit

وهذا بدرجة عالية عندما يكون لدينا Ferroresonance على power system

Typically هذا علم أن يحدث عندما يكون لدينا (A-connected primary of a dist. tr. ) في هذا النظام: ال dist. Line يُغذى من (Y-connected Secondary with the neutral grounded)


- وحيث أن هذا dist. Line فuses are often used

لنفترض Fuse واحد فقط  $\leftarrow$  ضرب  $\leftarrow$  ومن ثم لدينا one phase open circuit

هذا الموقف يمكن أن يحدث أيضًا عندما يقوم ال line man بفتح feeder switches one phase at a time

المحول ليسه متوصل ب two phases والتيارات ستسري بهذه الطريقة:

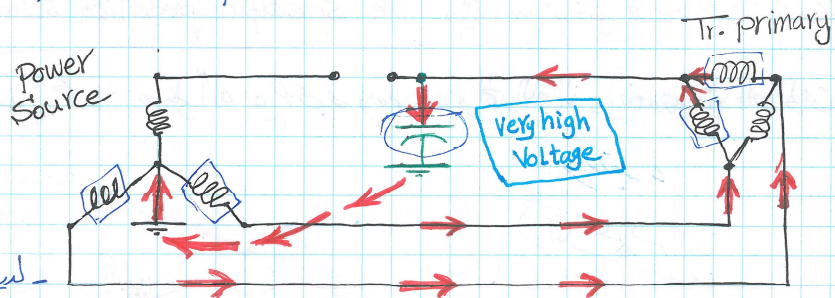\* The return path to ground is through the capacitance of the open line.



والآن انظر بعناية:

لدينا Inductive reactance في ال tr-windings متصلة مع التوال مع Capacitive reactance بين ال line وال ground. (عليها أترك مع الرسم)

- Depending on specific values of Capacitance & Inductance:

A very high Voltage could arise across the transformer winding & also, from the line to ground.



This could damage insulators & the winding of the transformer itself.

هذا ال Condition من الممكن أن يحدث على الأرجح عندما:

- Voltages are 12 kV and higher.

& also when:

- The line Capacitance is higher  $\rightarrow$  for example: with long lines or where cables are used.



41


\* when you think of all the variables in the Circuits:

The subject of "Ferroresonance" is obviously highly Complex but, It's essential that we understand the principle because we surely meeting this term in future lectures when we discuss specific installations.

Clearly, In designing the power system: The engineer tries to ensure that specific values of impedance & Capacitance will not lead to resonant Conditions.

وعلى الفور: أكيد وصلك أن أحد الطرق لتقليل أثر الـ Resonance هو:

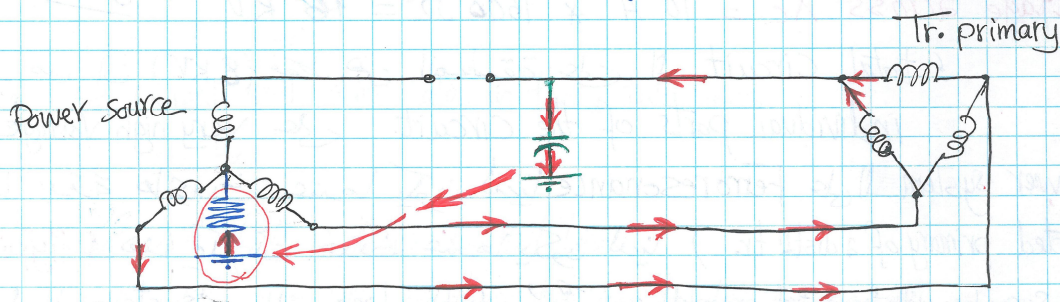to insert a resistance in the neutral of the source transformer.



وكلم: ألم نقل أننا نفضل أن يكون هذا الـ Neutral ← Solidly grounded؟  
وهذا هو مثال آخر على مقارنة مهمة نقوم بإجرائها غالبًا في power system design.

من الضروري أن تفهم familiar مع الـ Concepts المقدمة في هذه المحاضرة  
لتعيناك على فهم The specific protection schemes والتي سنناقش في محاضرات لاحقة.

وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله الذي نبهنا على الصالحات

وكتبه  
أحمد عوف


## Symmetrical Components

(مقدمة)

في الجزء الأخير استخدمنا phasor diagram لنرى كيف تتغير الـ Conditions عند fault location.  
لتتحرف عن Normally balanced Voltages & Currents.

The phasor diagram is really geometrical mathematical representation.

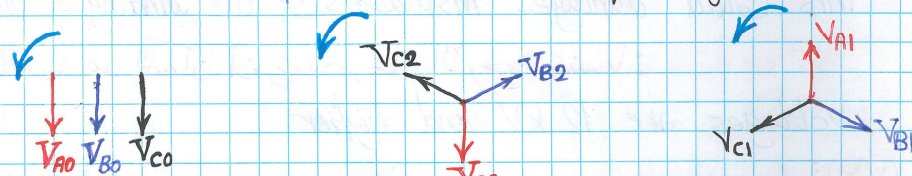→ we are now to use another mathematical representation & break the phasor diagram into Symmetrical Components




let's allow to go a stage further in our analysis to fault conditions.



ED

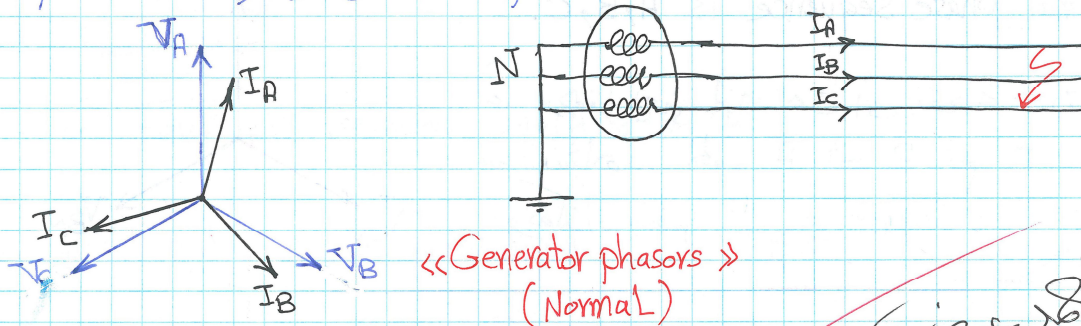42) كما نعرف: \* عند Normal operation

- balanced power system
- يوجد Symmetrical relationship بين جهود و تيارات ال 3 phases




\* Even with a 3 ph. Fault:

- phase quantities remain  $120^\circ$  apart.




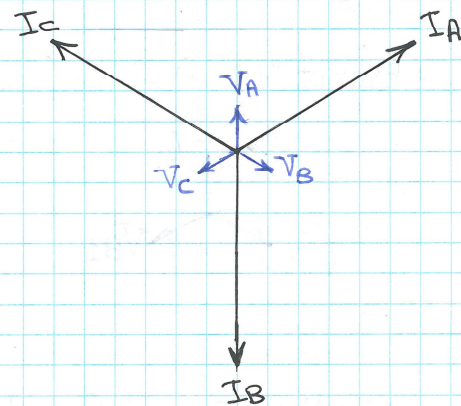This Symmetrical relationship helps simplify the calculation of currents & voltages under these conditions.




However when the system is unbalanced:  
Analysis is more complicated.

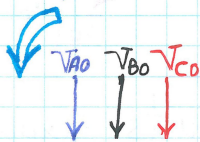
we need to divide the voltages & currents into: balanced sets of symmetrical components.



«Zero Sequence»

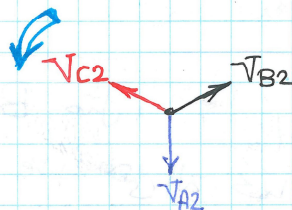

«-ve Sequence»

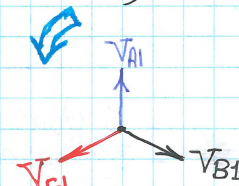

«+ve Sequence»

«Symmetrical Components»

دعونا ننظر إلى هذا أقرب قليلاً لنبدأ:

نحن بالفعل - نعلم أن ال generator كينج 3 equal voltages  
which are equal distantly spaced  $120^\circ$  apart.




43

- وقد أشرنا إلى أن الاتجاه التقليدي

Counter clockwise (ccw) هو phasor rotation

& The normal phase sequence is A, B, C.

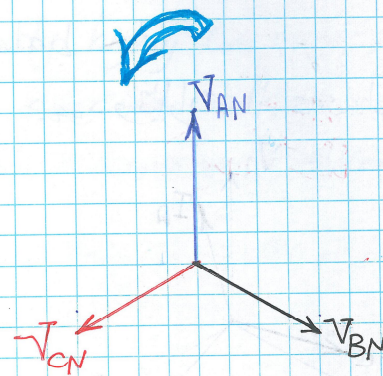
وهذا يعني أنه من أي نقطة ثابتة في الفراغ  
سنشاهد الجهد A ثم B ثم C ثم A ...  
وهكذا بنفس ال Sequence.



\* عند دراسة Sym. Components ← نستخدم دائماً phase voltages

that is Line to Neutral or Line to Ground

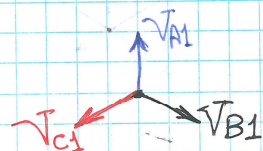\* في ال diagram : نهرز إلى +ve. Seq. باستخدام subscript "1" □<sub>1</sub> فقط :




« Generator phasors »  
(+ve Sequence)

Ahmed Awad  
ahmed.awad@gmail.com

وعلى خي مشابه أيضاً تكون ال Current phasor الناتجة من ال generator  
Balanced. ⇒ They will look like this.  
مرة أخرى :

$I_{A1}, I_{B1}, I_{C1}$

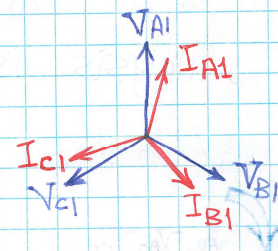

\* لدراسة Balanced Faults مثل :  
or - 3 phase s.c.  
or - 3 phase to ground.

فقط : هذه ال +ve seq. هي التي نحتاج إليها.

ولكن : ماذا عن Un balanced Faults مثل (Ph. to ph. fault) أو (ph. to grd fault) ؟  
الأسفري :


سنحتاج إلى Components أخرى لنقوم بتحليل هذه ال Unbalanced system Conditions

دعونا ننظر إلى :

**Ph. to ph. Fault**

(Where No ground is present.)



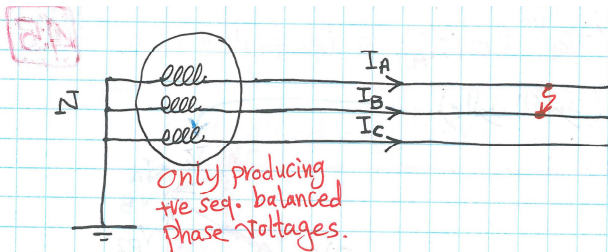


44

- The Fault is between Line(A) & Line(B).

هذا Voltage phasor diagram يوضح الـ Conditions

عند Fault :

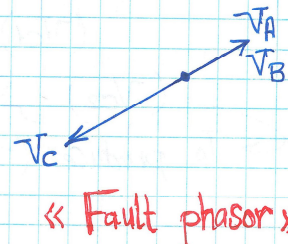- The phase Voltage on line C ' $V_C$ ' → Remains at its normal angular displacement.



But


- ( $V_A, V_B$ ) → (Low impedance of the fault)

يقتربوا من بعضهم من خلال الفرق بين  $V_A$  و  $V_B$  هو فرق الجهد على (fault impedance)

لو اعتبرناها 0 =  $V_A = V_B$


تذكر :

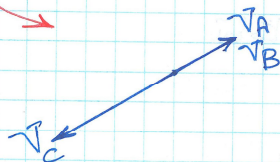1- Gen. يظل دائماً ينتج +ve seq. phase Voltages fault ← Voltage phasor تنبؤه:




- الجهد عند fault على الـ unfaulted phase يساوى تقريباً نفس الـ pre-fault Value

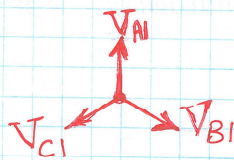- ومع الـ ph. to ph. fault تكون الـ +ve seq. phase Voltage = حوالي 50% من هذه القيمة



« +ve seq. Fault »

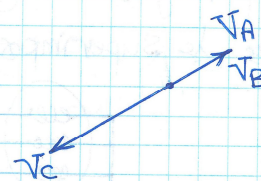


« Fault phasors »

لنقلنا (+ve seq.) من الشمال لليمين

\* سيجد أن هناك Voltages أخرى موجودة عند fault  
∴ لابد من إضافة (Voltage phasors) أخرى إلى (+ve seq. phasors)  
للحصول على (Fault phasors)

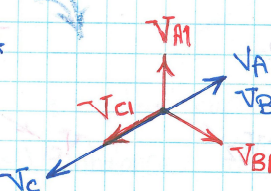\* نستطيع أن نجد The missing Component من خلال دراسة الـ phasor diagram بعناية، وإضافة phasors مناسبة.





Now To transpose +ve seq. fault Voltage ( $V_{A1}$ ) to ( $V_A$ ) at the fault:  
a phasor must be added in this direction. (باللون الأسود)

45

دعنا نطلق عليه ( $V_{A2}$ )

- To transpose ( $V_{B1}$ ) to ( $V_B$ ):


يتم إضافة phasor آخر ( $V_{B2}$ )

- وبجلا حظة ( $V_C$ ) بجناية:

نجد أن ( $V_C$ ) أكبر من ( $V_{C1}$ )


∴ نحتاج إلى إضافة phasor آخر ( $V_{C2}$ )

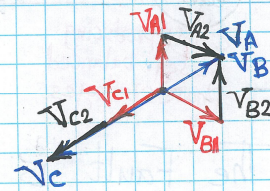→ To produce ( $V_C$ ) at the fault location.



أشهر عوثر

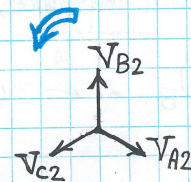If we bring all of the transposition voltage components together, we find:  
They are equal distantly spaced at  $120^\circ$  apart.  
of the same magnitude.



ولكن انظر بجناية آخذاً في الاعتبار Conventional ccw phasor rotation

∴ phase sequence ← انعكس

من نقطتنا في الفراغ: سنشاهد phase A ثم C ثم B ثم A ... وهكذا.



تماماً: عكس ∴ +ve seq. الذي هو ( $C \leftarrow B \leftarrow A$ ).

وهذا ما يُعرف بـ (-ve Sequence).


وقيمة تعطى (2) Subscript ( $\square_2$ ).

← هذا يعودنا إلى خلاصة هامة جداً:

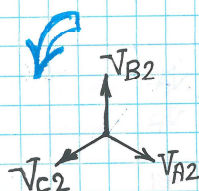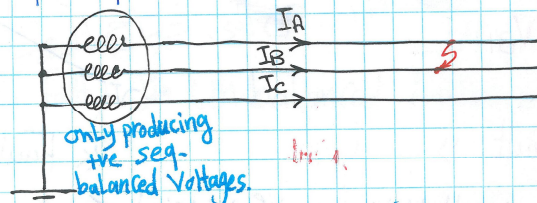
عند وجود (Unbalanced Conditions) ← تُنتج -ve seq. Voltages & Currents بواسطة fault  
وتُsuperimpose على +ve seq. quantities



« -ve seq. Fault »

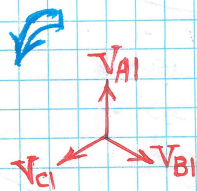

« +ve seq. Fault »

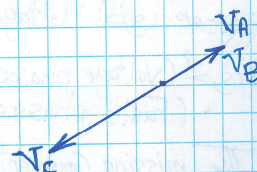


« Fault phasors »



Let's move along & look at:


45

## Unbalanced Fault involving ground

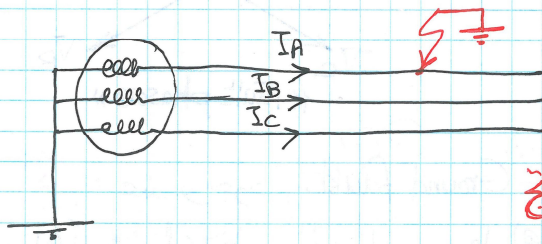

- هنا نرى (ph. to Gnd Fault) على phase (A).

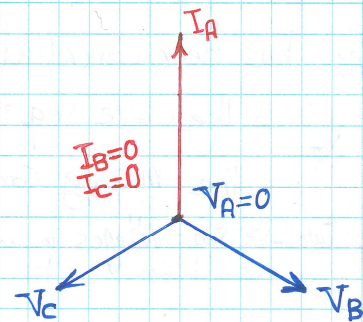- وهذا هو ال Voltage phasor diagram الناتج يوضح ال Conditions عند ال Fault :



- الجهد على phase (A)  $[V_A]$  يصبح صغيراً جداً ...  
[تقعد قيمته على (Impedance of the fault)]


→ للتبسيط ← نفرضه = صفر  
- الجهود ( $V_B, V_C$ ) تظل كما هي إلى حد كبير.  
- التيار على (A) Line يزداد إلى حد كبير ليغذي ال fault.  
للإحاطة: رسمنا التيار ( $I_A$ ) ← in phase with ( $V_A$ )

\* للتبسيط: عند استخدام (Sym. Components):  
- ال Fault path يعتبر Ideal pure resistance  
pure inductance

خلال هذا الجزء: نفرض أن ال Fault path يتكون من Resistance فقط.  
ولذلك: The current in phase with the voltage.

- في الحالتين: The current in lines (B & C) = Zero  
حيث نعتبر ال system Load = Zero.

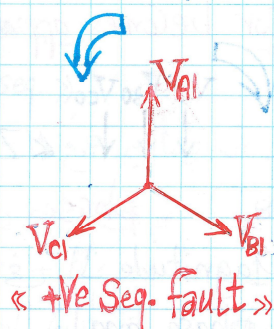
\* ال phasor diagram يوضح أن ال system Completely unbalanced  
- ال Gen. مازال ينتج +ve seq. Voltages & Currents  
ولكن عند ال fault: +ve seq. Voltages تقيد إلى 0 قيمتها قبل ال fault.



\* تذكر الخلاصة السابقة:

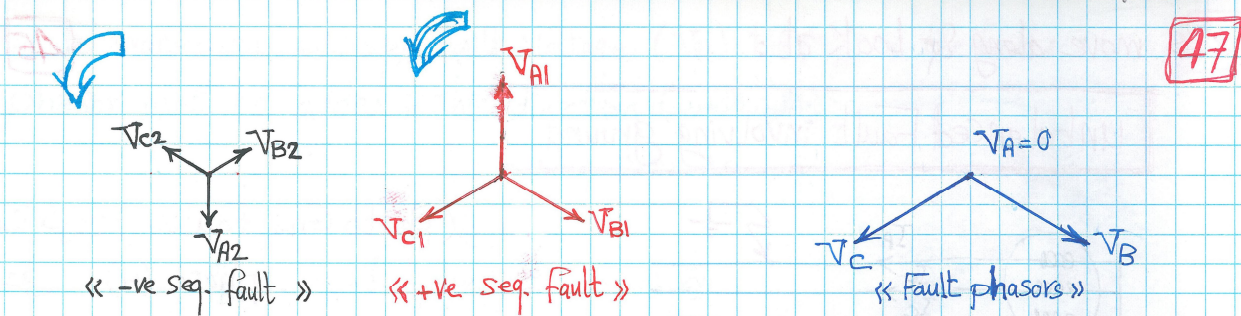في unbalanced fault ال -ve seq. Components تضاف على +ve seq. Components





الآن: عند وجود Ground fault ← تحتاج إلى إضافة Another set of Components  
 \* أولاً: لننظر إلى الجهد على Line (A) fault :  $V_A = 0$

∴  $(V_{A1})$  has been Cancelled out by:

- The -ve seq. Voltage ( $V_{A2}$ ).
- & - The missing component which we call ( $V_{A0}$ ).

الآن: بعد أن وضعنا ( $V_{A2}$ ) ← نستطيع أن نرسم The other two -ve seq. Voltages  
 وهما ( $V_{B2}$ ,  $V_{C2}$ ) كالآتي:

- نرى أن هذه ال Components:
- تتأخر عن بعضها البعض بمقدار  $120^\circ$ .
- متساوية في ال Magnitude.
- تسير بال phase sequence :  $B \leftarrow C \leftarrow A$

الآن: لننظر إلى Components ال phase (B):

- نرى أن جهد هذه ال phase ( $V_B$ ) ظل كما هو.

$$V_B = V_{B1} + V_{B2} + V_{B0}$$

وهكذا:

→ The missing Component


Check في الكتاب لتتحقق أن جمع هذه ال phasors  $V_B =$

$$V_C = V_{C1} + V_{C2} + V_{C0}$$

وبالمثل:

→ The missing Component

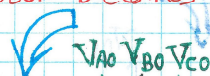∴ Another interesting factor becomes apparent:



« Zero Seq. Fault »

\*  $V_0$  Component لكل phase:

- متساوية في ال Magnitude
- نفس ال phase angle

في الواقع: هذه ال Voltage Components ليس لها Sequence على الإطلاق

ولذلك تسمى « Zero Sequence Components »




48 \* المراجعة : لا يحد جهد كل phase عند fault :  
 اجمع ال Components ... من :  


$$V_A = V_{A1} + V_{A2} + V_{A0}$$

والآن : لننظر إلى التيارات :

© AHMED AWAD  
 [F] / ahmed1 awad

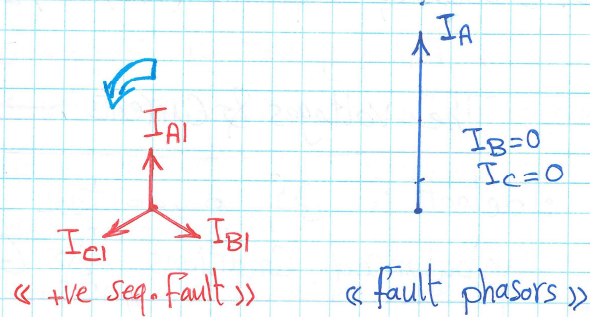

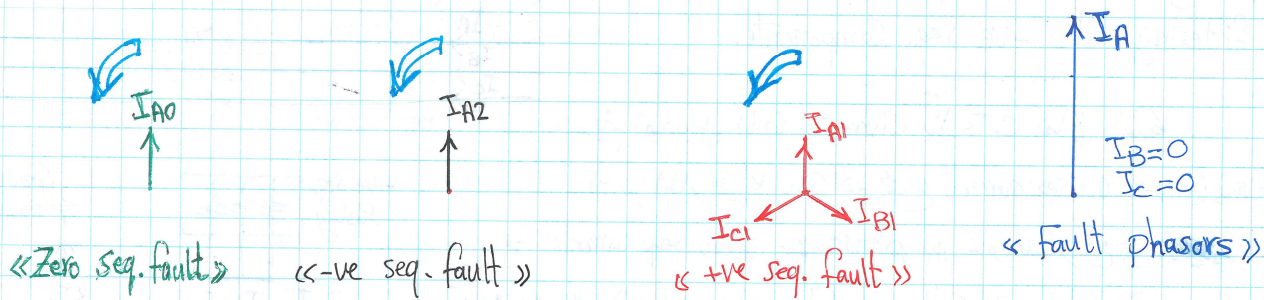
من الواضح أن التيار عند fault (IA) = حالي 3 مرات ضعف ال +ve seq. (IA1).  
 الاختلاف بالتأكيد = وجود ال two other seq. components [IA2 → IAO] بنفس ال Magnitude ونفس ال direction.



اجمع هذه ال phasors ← تعطى (IA) :

$$I_A = I_{A1} + I_{A2} + I_{A0}$$

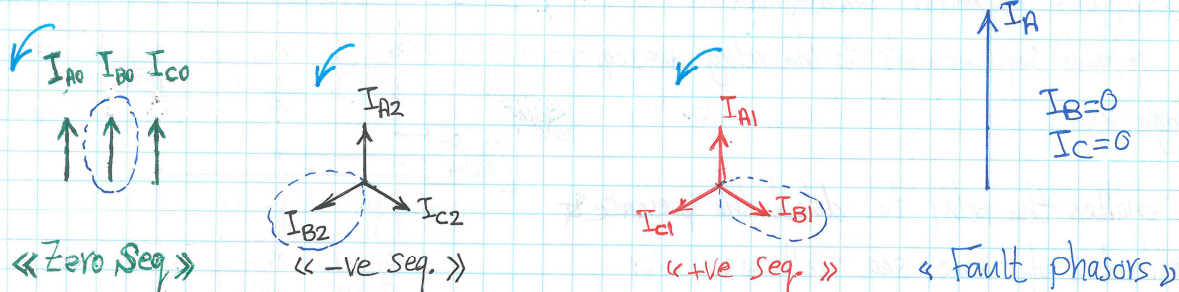- وحيث أننا قمنا بتحديد مكان (IA2) ← نستطيع رسم بقية ال -ve seq. Component.  
 - وأيضاً نستطيع إضافة (Zero seq. Current Component) المذكورين أنهم دائماً في نفس ال Angular direction.



\* نحن نعلم أن (IB=0) وهذا لابد أن يساوي جمع ال phasors (IB1 + IB2 + IBO) :

حيث يلغى (IB1 + IB2) ال (IB0) [جمع المتضادين] ← Total IB = 0

\* بالمثل : لو جمعنا phasors Line (C) [IC1 + IC2 + ICO] نجد أنها تساوي 0 ← هذا ما يفسر علينا توقعنا.

∴ There is a heavy flow of Current in the grounded line.

but, there is Zero current flowing in the unfaulted phases.

مذكر : نحن نفترض أن Zero = Load



49

مرة أخرى: رأينا أن مجموع Seq. Components (+ve, -ve, Zero) لكل phase يعطي Actual Fault Values.

نصل هنا إلى خلاصة أخرى مهمة جدًا:

\* عند وجود Ground Fault:

ALL 3 Sets of Components (+ve, -ve, Zero)  $\Rightarrow$  Are present

\* For any set of Components: ولاحظ أن:


The voltages & currents  $\Rightarrow$  equal magnitudes.

وجود هذه الـ Components يمدنا بـ tool مفيدة لكي نـ detect unbalanced Conditions & Ground faults.

For protection:

يتم تركيب Relays (-ve seq. & Zero seq.)

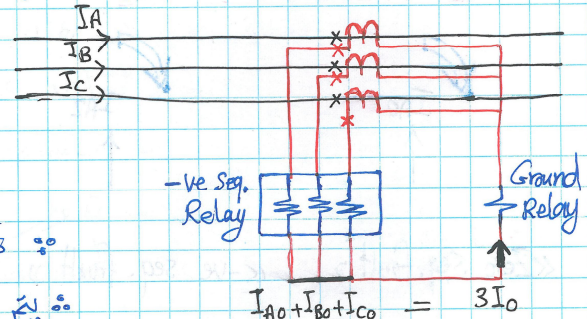- Typically, The -ve seq. relays works by Comparing voltages & currents in all 3 phases & filtering out -ve seq. Components.



- يتم توصيل Current Coils بالـ C.T.s كما في الشكل.

- التيار المار في كل Coil هو مجموع Seq. currents (+ve, -ve, 0) في هذه الـ phase.

∴ Zero seq. currents ← in phase مع متساويين في المقياس

∴ يتم جمع  $(IA_0 + IB_0 + IC_0)$  عند النقطة (باللون الأسود).


يكون الناتج  $(3I_0)$  ← يمر في Ground Relay Current Coil

والآن: لنلق نظرة على V.T Connections.

- (pri. & sec.)  $\Rightarrow$  Y-Connected + Grounded Neutral.

- Sec.  $\Rightarrow$  supplies potential containing:

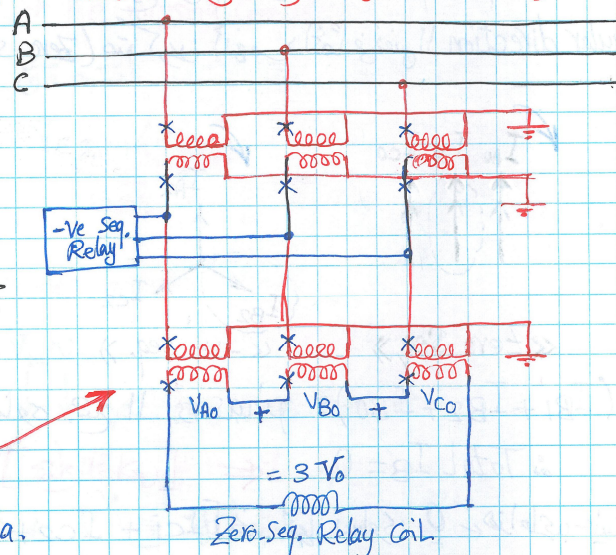(+ve, -ve, zero) Seq. Components to the relay -ve seq. Voltage coils.



→ This enables the relay to detect the presence & magnitude of -ve seq. Voltages.

Additionally: To detect Zero seq. Voltages:

An Aux. transformer Can be Connected like this:

pri.  $\Rightarrow$  Y-Connected. Sec.  $\Rightarrow$  Broken Delta.

The zero seq. voltage in each phase is submitted & fit to the voltage coil in the ground relay.



**50** سوف نتكلم عن هذا (لماذا نستخدم هذه الـ Relays) أكثر في المحاضرات المستقبلية - إن شاء الله -  
 - نسير فيها التطبيق عملي على دراسة الـ Sym. Components.  
 بالإضافة إلى استخدام (Sym. Components) كأداة رياضية لتحليل الـ Fault Conditions.  
 هدفنا الرئيسي هنا هو:

تقديم مفهوم الـ Sym. Components وتوضيح كم هي مفيدة هذه الطريقة في تحليل الـ Fault Conditions.

**\* when faults do occur:**

- The power system no longer operates with beautiful sine waves & balanced phases.

At any instant in time: we may have Voltages & Currents going into several directions with magnitudes & phase angles being imposed off in each other

→ Breaking the quantities down into sym. components helps us to visualize the conditions.

**In Fact:** Any unbalanced system of currents & voltages can be represented by a combination of (+ve, -ve, Zero) Sequence Components.

يوجد بعض القواعد الأساسية التي علينا تذكرها عند التعامل مع هذه الطريقة:

#### Basic Rules for Using Symmetrical Components

(محدد)

1. Only phase Voltage Components used.
2. Load Current is considered to be Zero so that only fault Current flows.
3. Study is simplified if phase angle of the fault path impedance is taken as Zero.
4. Only +ve seq. Voltages & Currents are created in the generator.
5. Under perfectly balanced operating conditions, only +ve seq. quantities are present throughout the system.
6. -ve seq. & Zero seq. quantities are considered to be generated at the fault.
7. With unbalanced conditions: -ve seq. quantities exist as well as +ve seq.
8. Where a ground fault exists, All 3 types of Sym. Components are present that is: +ve seq., -ve seq., Zero seq..
9. Zero seq. quantities have the same phase angle in every phase at any instant in time.
10. Summation of the (+ve, -ve, Zero) seq. quantities will show Voltage & Current conditions at the fault.

\* الـ chart التالية توضح (+ve, -ve, Zero) Seq. Components of Voltages & Currents للـ Fault Conditions الأكثر شيوعًا.

→ Please take a time to go Carefully to each one of these items until you satisfied that you understand the Various combinations of (+ve, -ve, Zero) sequence components.